




Electrical
Placeholder






Exercício - UFCD 1199 - Automatismos

Responsável do Projeto:


Alberto Peixoto

Schematic	Schematic 1			Create at	2025-02-19
				Update at	2025-02-26
Board				Page	Principal
Drawn		Projecto 1			
Reviewed					
		Version	Size	Page 1 Total 8	
		V1.0	A4	EasyEDA.com	

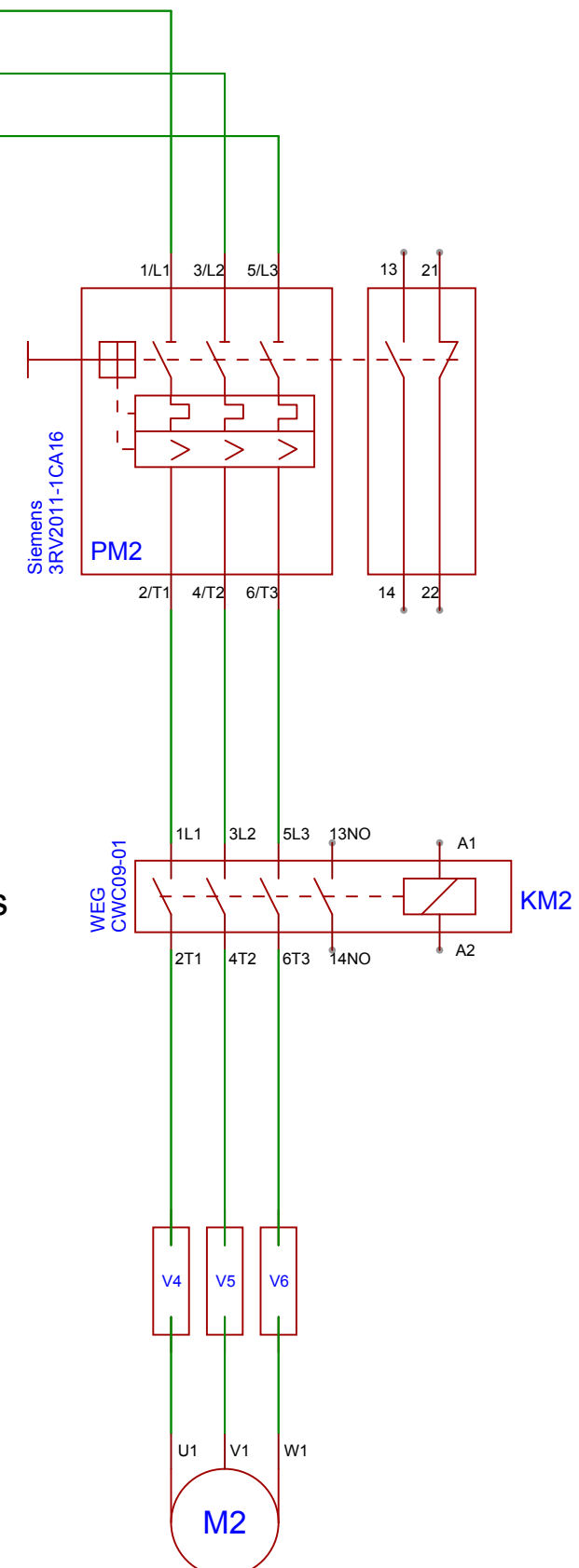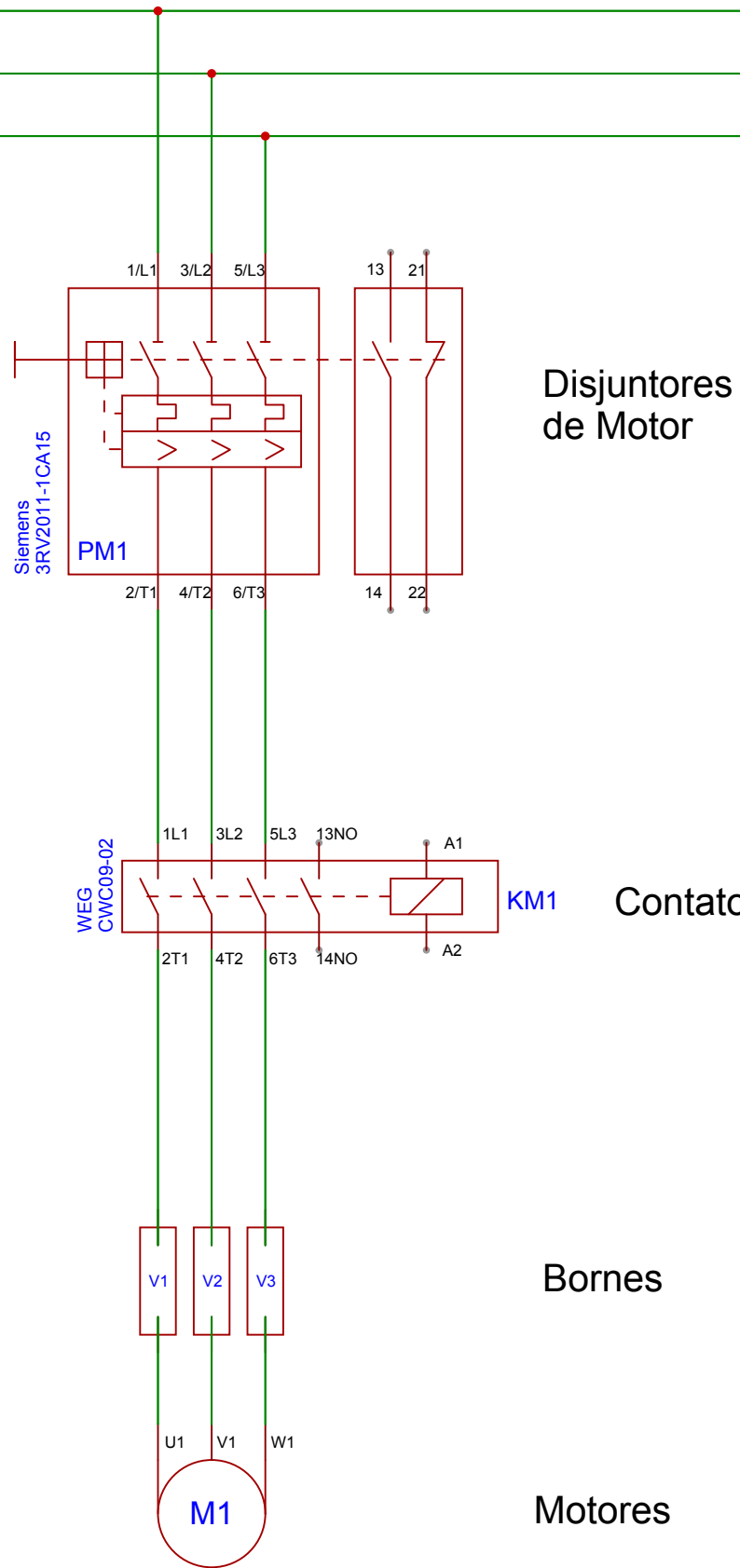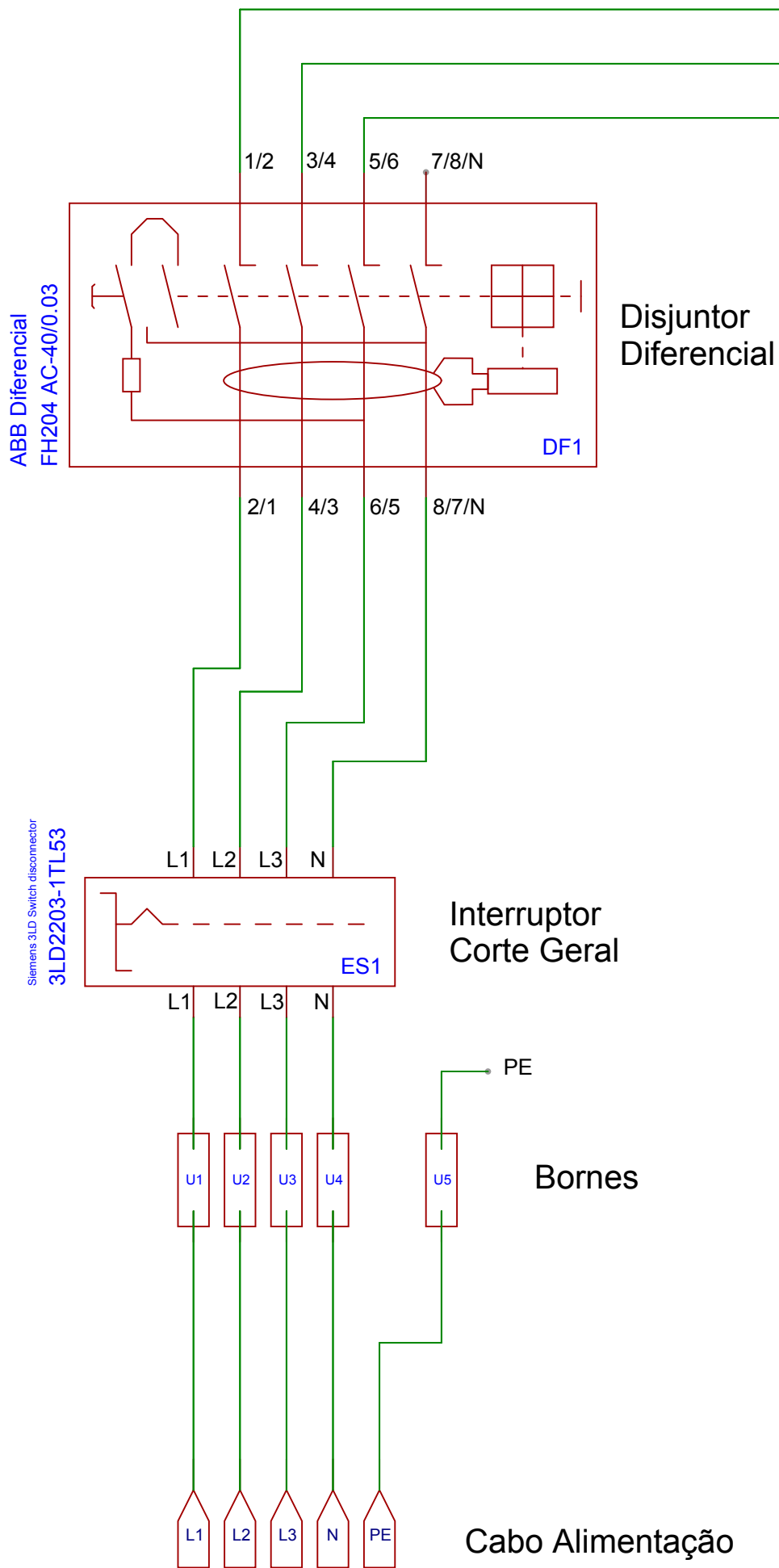


CIRCUITO FORÇA


EXERCÍCIO 1

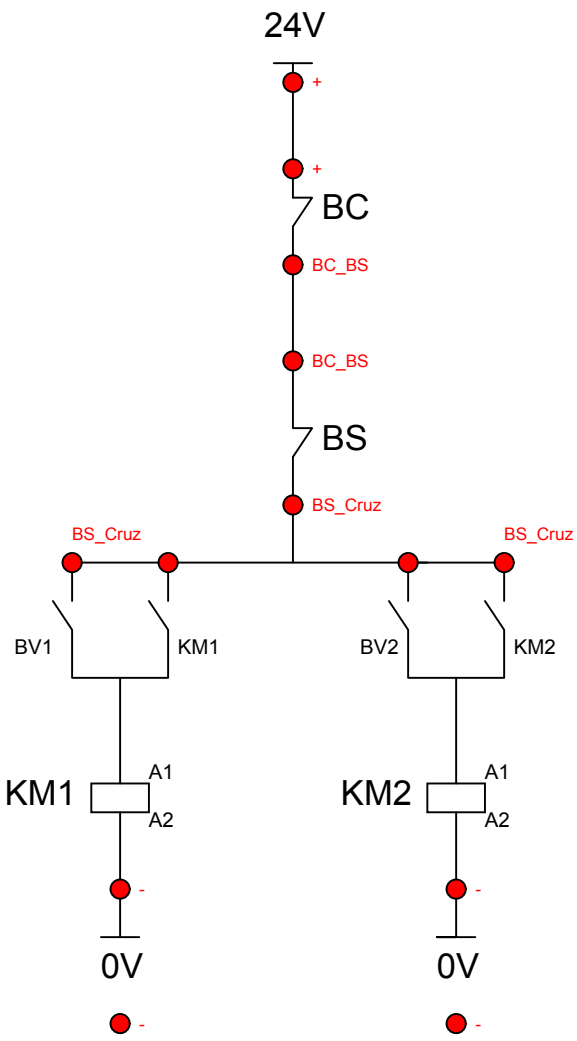


Transformador

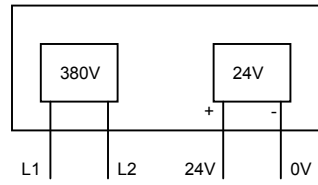


Botão Cogumelo

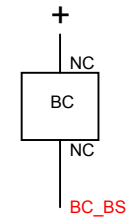


Botão Stop

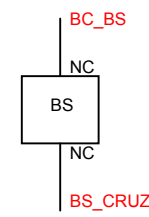


Botão Verde 1

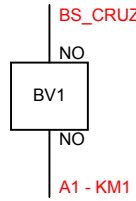


Botão Verde 2

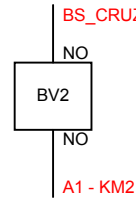


Contator 1

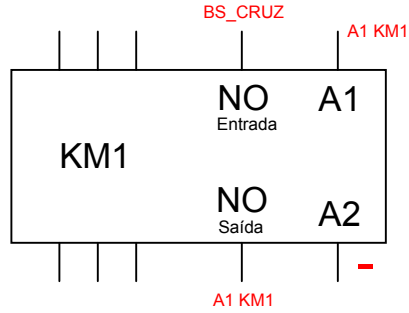


Contator 2

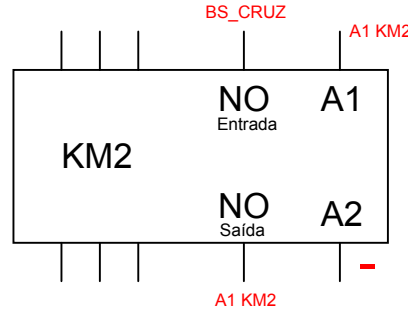


EXERCÍCIO 2

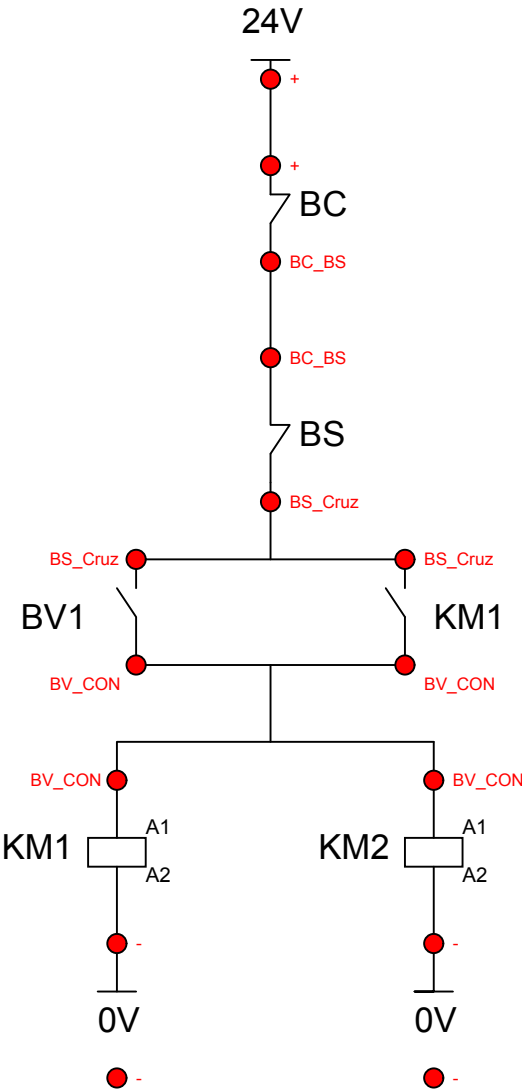


Transformador

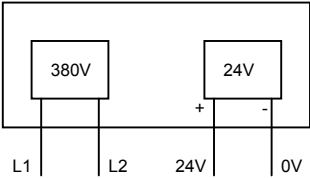


Botão Cogumelo

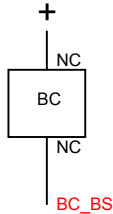


Botão Stop

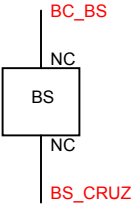


Botão Verde 1

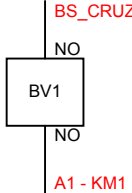

Contador 1

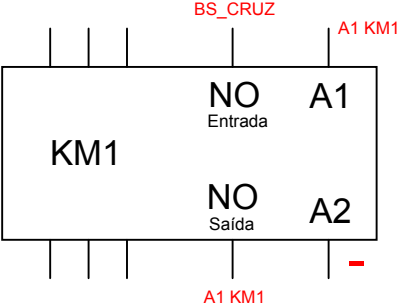


Contador 2

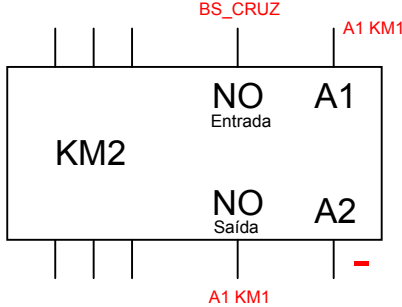


EXERCÍCIO 3


Transformador

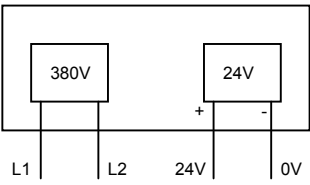


Botão Cogumelo

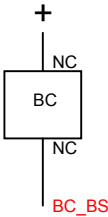


Botão Stop

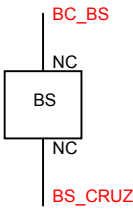

Botão Verde 1

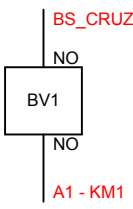

Contator 1

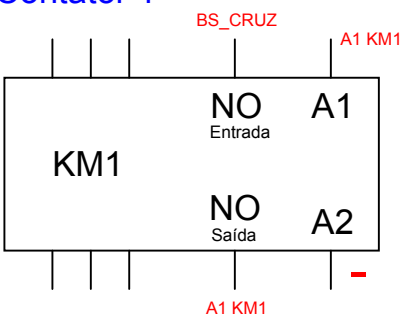

Contator 2

